

۱-۱ مدار فیدبک اول

کد:

```
*****part 1 lab 5
*****SOURCES
Vcc    100    0    10
*****AC SOURCES AND RESISTOR
Vs      1      0    ac=1
Vo      9      0    ac=1
Rs      1      2    1K
*****ELEMENTS
R2      100    3    470K
R3      100    4    1K
R4       5     0    470
R5      100    6    470k
R6      100    7    1K
R7       8     0    470
R8       9     5    10K
C1       2     3    1u
C2       4     6    1u
C3       8     0    1u
C4       7     9    1u
*****MODELS
.model      mynpn npn    bf=100    Va=100
Q1      4     3     5    mynpn
Q2      7     6     8    mynpn
*****ANALYSIS
.op
.ac    lin    20    1k    1000k
.print ac gain =par('v(9)/v(1)')
.print ac Rin  =par('v(2)/i(Rs)')
.print ac Ro   =par('v(9)/i(C4)')
.end
```

نتیجه شبیه سازی برای بهره و مقاومت ورودی:

بهره ذکر شده متناسب با فیدبک است.

```
*****
***** option summary
*****
runlvl = 3          bypass = 2
1***** HSPICE -- D-2010.03-SP1 32-BIT (May 26 2010) winnt *****
*****
*****part 1 lab 5

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
***** operating point status is all          simulation time is 0.
      node      =voltage      node      =voltage      node      =voltage

+0:1      = 0.      0:2      = 0.      0:3      = 1.6778
+0:4      = 8.1153  0:5      = 894.1122m 0:6      = 1.6778
+0:7      = 8.1153  0:8      = 894.1122m 0:9      = 894.1122m
+0:100    = 10.0000

**** voltage sources

subckt
element 0:vcc      0:vs
volts    10.0000    0.
current  -3.8047m    0.
power    38.0473m    0.

total voltage source power dissipation= 38.0473m watts
```

**** resistors

subckt

| element | 0:rs | 0:r2 | 0:r3 | 0:r4 | 0:r5 | 0:r6 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| r value | 1.0000k | 470.0000k | 1.0000k | 470.0000 | 470.0000k | 1.0000k |
| v drop | 0. | 8.3222 | 1.8847 | 894.1122m | 8.3222 | 1.8847 |
| current | 0. | 17.7067u | 1.8847m | 1.9024m | 17.7067u | 1.8847m |
| power | 0. | 147.3581u | 3.5519m | 1.7009m | 147.3581u | 3.5519m |

subckt

| element | 0:r7 | 0:r8 |
|---------|-----------|----------|
| r value | 470.0000 | 10.0000k |
| v drop | 894.1122m | 0. |
| current | 1.9024m | 0. |
| power | 1.7009m | 0. |

**** bipolar junction transistors

subckt

| element | 0:q1 | 0:q2 |
|---------|-----------|-----------|
| model | 0:mynpn | 0:mynpn |
| ib | 17.7067u | 17.7067u |
| ic | 1.8847m | 1.8847m |
| vbe | 783.7288m | 783.7288m |
| vce | 7.2212 | 7.2212 |
| vbc | -6.4375 | -6.4375 |
| vs | -8.1153 | -8.1153 |
| power | 13.6234m | 13.6234m |
| betad | 106.4375 | 106.4375 |
| gm | 73.3386m | 73.3386m |
| rpi | 1.4510k | 1.4510k |
| rx | 0. | 0. |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| ro | 56.4757k | 56.4757k |
| cpi | 0. | 0. |
| cmu | 0. | 0. |
| cbx | 0. | 0. |
| ccs | 0. | 0. |
| betaac | 106.4118 | 106.4118 |
| ft | 1.167e+13 | 1.167e+13 |

*****part 1 lab 5

***** ac analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****

x

| freq | gain |
|------------|---------|
| 1.00000k | 8.9070 |
| 53.57895k | 17.4554 |
| 106.15789k | 17.4626 |
| 158.73684k | 17.4639 |
| 211.31579k | 17.4644 |
| 263.89474k | 17.4646 |
| 316.47368k | 17.4648 |
| 369.05263k | 17.4648 |
| 421.63158k | 17.4649 |
| 474.21053k | 17.4649 |
| 526.78947k | 17.4649 |
| 579.36842k | 17.4650 |
| 631.94737k | 17.4650 |
| 684.52632k | 17.4650 |
| 737.10526k | 17.4650 |
| 789.68421k | 17.4650 |
| 842.26316k | 17.4650 |
| 894.84211k | 17.4650 |

```
947.42105k    17.4650
1.00000x      17.4650
y
x
```

```
      freq      rin

1.00000k    56.8975k
53.57895k   151.4290k
106.15789k  151.9350k
158.73684k  152.0313k
211.31579k  152.0652k
263.89474k  152.0810k
316.47368k  152.0897k
369.05263k  152.0949k
421.63158k  152.0982k
474.21053k  152.1006k
526.78947k  152.1022k
579.36842k  152.1034k
631.94737k  152.1044k
684.52632k  152.1051k
737.10526k  152.1057k
789.68421k  152.1061k
842.26316k  152.1065k
894.84211k  152.1068k
947.42105k  152.1071k
1.00000x    152.1073k
```

y

***** job concluded

نتیجه شبیه سازی برای مقاومت خروجی:

```
*****
***** option summary
*****
```

```

runlvl = 3          bypass = 2
1***** HSPICE -- D-2010.03-SP1 32-BIT (May 26 2010) winnt *****
*****
*****part 1 lab 5

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
***** operating point status is all          simulation time is 0.

node    =voltage    node    =voltage    node    =voltage

+0:1    = 0.        0:2    = 0.        0:3    = 1.6417
+0:4    = 8.1067    0:5    = 857.8990m 0:6    = 1.6778
+0:7    = 8.1153    0:8    = 894.1122m 0:9    = 0.
+0:100  = 10.0000

```

```

**** voltage sources

```

```

subckt

```

```

element 0:vcc      0:vs      0:vo
volts    10.0000    0.        0.
current  -3.8135m   0.        85.7899u
power    38.1347m   0.        0.

```

```

total voltage source power dissipation= 38.1347m watts

```

```

**** resistors

```

```

subckt

```

```

element 0:rs      0:r2      0:r3      0:r4      0:r5      0:r6
r value  1.0000k   470.0000k  1.0000k  470.0000  470.0000k  1.0000k
v drop   0.        8.3583    1.8933   857.8990m 8.3222    1.8847
current  0.        17.7835u  1.8933m  1.8253m   17.7067u  1.8847m
power    0.        148.6394u 3.5847m  1.5659m  147.3581u 3.5519m

```

```
subckt
element 0:r7      0:r8
r value 470.0000   10.0000k
v drop  894.1122m -857.8990m
current 1.9024m   -85.7899u
power   1.7009m   73.5991u
```

**** bipolar junction transistors

```
subckt
element 0:q1      0:q2
model   0:mynpn   0:mynpn
ib       17.7835u  17.7067u
ic       1.8933m   1.8847m
vbe      783.8401m 783.7288m
vce       7.2488   7.2212
vbc      -6.4649   -6.4375
vs       -8.1067   -8.1153
power    13.7382m  13.6234m
betad    106.4649  106.4375
gm       73.6758m  73.3386m
rpi      1.4447k   1.4510k
rx        0.        0.
ro      56.2318k   56.4757k
cpi       0.        0.
cmu       0.        0.
cbx       0.        0.
ccs       0.        0.
betaac   106.4392  106.4118
ft       1.172e+13 1.167e+13
```

*****part 1 lab 5

***** ac analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****


x

| freq | ro |
|------------|----------|
| 1.00000k | 744.9574 |
| 53.57895k | 197.6757 |
| 106.15789k | 196.3701 |
| 158.73684k | 196.1223 |
| 211.31579k | 196.0348 |
| 263.89474k | 195.9942 |
| 316.47368k | 195.9720 |
| 369.05263k | 195.9586 |
| 421.63158k | 195.9499 |
| 474.21053k | 195.9440 |
| 526.78947k | 195.9397 |
| 579.36842k | 195.9365 |
| 631.94737k | 195.9341 |
| 684.52632k | 195.9323 |
| 737.10526k | 195.9308 |
| 789.68421k | 195.9296 |
| 842.26316k | 195.9286 |
| 894.84211k | 195.9278 |
| 947.42105k | 195.9271 |
| 1.00000x | 195.9265 |

y

***** job concluded

تغییرات ولتاژ خروجی:

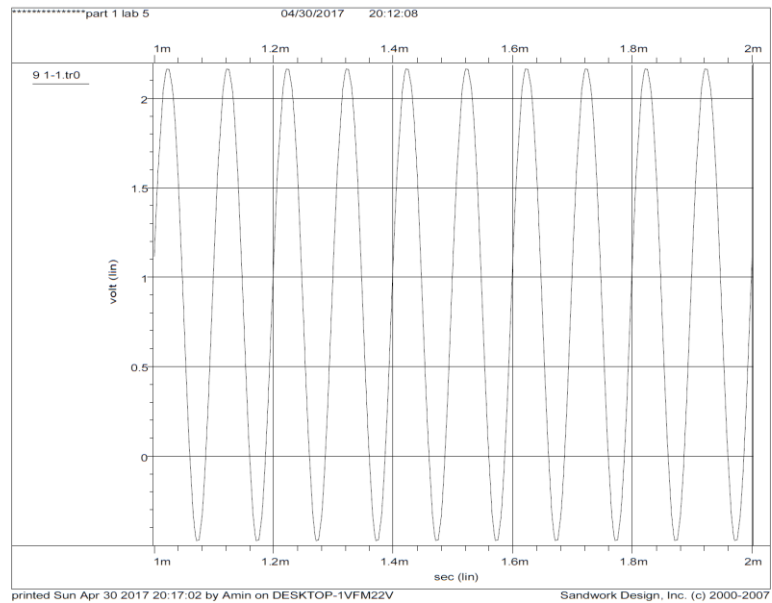

۲-۱ مدار فیدبک دوم

کد:

```
*****part 2 lab 5
*****SOURCES
Vcc      100      0      10
*****AC SOURCES AND RESISTOR
Vs        1        0      ac=1  *sin  0      80m    10k
Vo         9        0      ac=1
R1         1        2      1K
*****ELEMENTS
R2        100       3      470K
R3        100       4      1K
R4         5        0      470
R5        100       6      470k
R6        100       7      1K
R7         8        0      470
R8        10       8      10K
C1         2        3      10u
C2         4        6      10u
C3         5        0      10u
C4         3       10      10u
C5         7        9      10u
```

```

*****MODELS

.model mynnpn npn    bf=100 Va=100
Q1      4      3      5      mynnpn
Q2      7      6      8      mynnpn
*****ANALYSIS

.op

.tran 0.01u 2m      start=1ms
.ac   lin   20      1k      1000k

.print ac gain =par('i(R6)/i(R1)')
.print ac Rin  =par('v(2)/i(R1)')
.print ac Ro   =par('v(9)/i(C5)')

.end

```

نتیجه شبیه سازی برای بهره و مقاومت ورودی:

بهره ذکر شده متناسب با فیدبک است.

```

*****
***** option summary
*****

runlvl  = 3      bypass  = 2
1***** HSPICE -- D-2010.03-SP1 32-BIT (May 26 2010) winnt *****
*****

*****part 2 lab 5

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
***** operating point status is all      simulation time is      0.

      node      =voltage      node      =voltage      node      =voltage

+0:1      =      0.      0:2      =      0.      0:3      =      1.6778
+0:4      =      8.1153  0:5      =      894.1122m 0:6      =      1.6778
+0:7      =      8.1153  0:8      =      894.1122m 0:9      =      0.
+0:10     =      894.1122m 0:100    =      10.0000

**** voltage sources

subckt

```

| | | |
|---------|----------|------|
| element | 0:vcc | 0:vs |
| volts | 10.0000 | 0. |
| current | -3.8047m | 0. |
| power | 38.0473m | 0. |

total voltage source power dissipation= 38.0473m watts

**** resistors

subckt

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| element | 0:r1 | 0:r2 | 0:r3 | 0:r4 | 0:r5 | 0:r6 |
| r value | 1.0000k | 470.0000k | 1.0000k | 470.0000 | 470.0000k | 1.0000k |
| v drop | 0. | 8.3222 | 1.8847 | 894.1122m | 8.3222 | 1.8847 |
| current | 0. | 17.7067u | 1.8847m | 1.9024m | 17.7067u | 1.8847m |
| power | 0. | 147.3581u | 3.5519m | 1.7009m | 147.3581u | 3.5519m |

subckt

| | | |
|---------|-----------|----------|
| element | 0:r7 | 0:r8 |
| r value | 470.0000 | 10.0000k |
| v drop | 894.1122m | 0. |
| current | 1.9024m | 0. |
| power | 1.7009m | 0. |

**** bipolar junction transistors

subckt

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| element | 0:q1 | 0:q2 |
| model | 0:mynpn | 0:mynpn |
| ib | 17.7067u | 17.7067u |
| ic | 1.8847m | 1.8847m |
| vbe | 783.7288m | 783.7288m |
| vce | 7.2212 | 7.2212 |
| vbc | -6.4375 | -6.4375 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| vs | -8.1153 | -8.1153 |
| power | 13.6234m | 13.6234m |
| betad | 106.4375 | 106.4375 |
| gm | 73.3386m | 73.3386m |
| rpi | 1.4510k | 1.4510k |
| rx | 0. | 0. |
| ro | 56.4757k | 56.4757k |
| cpi | 0. | 0. |
| cmu | 0. | 0. |
| cbx | 0. | 0. |
| ccs | 0. | 0. |
| betaac | 106.4118 | 106.4118 |
| ft | 1.167e+13 | 1.167e+13 |

*****part 2 lab 5

***** ac analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****

x

| freq | gain |
|------------|---------|
| 1.00000k | 19.7761 |
| 53.57895k | 19.7882 |
| 106.15789k | 19.7882 |
| 158.73684k | 19.7882 |
| 211.31579k | 19.7882 |
| 263.89474k | 19.7882 |
| 316.47368k | 19.7882 |
| 369.05263k | 19.7882 |
| 421.63158k | 19.7882 |
| 474.21053k | 19.7882 |
| 526.78947k | 19.7882 |
| 579.36842k | 19.7882 |
| 631.94737k | 19.7882 |

| | |
|------------|---------|
| 684.52632k | 19.7882 |
| 737.10526k | 19.7882 |
| 789.68421k | 19.7882 |
| 842.26316k | 19.7882 |
| 894.84211k | 19.7882 |
| 947.42105k | 19.7882 |
| 1.00000x | 19.7882 |

y

x

| freq | rin |
|------|-----|
|------|-----|

| | |
|------------|----------|
| 1.00000k | 215.7190 |
| 53.57895k | 131.1224 |
| 106.15789k | 131.0933 |
| 158.73684k | 131.0877 |
| 211.31579k | 131.0858 |
| 263.89474k | 131.0849 |
| 316.47368k | 131.0844 |
| 369.05263k | 131.0841 |
| 421.63158k | 131.0839 |
| 474.21053k | 131.0838 |
| 526.78947k | 131.0837 |
| 579.36842k | 131.0836 |
| 631.94737k | 131.0836 |
| 684.52632k | 131.0835 |
| 737.10526k | 131.0835 |
| 789.68421k | 131.0835 |
| 842.26316k | 131.0835 |
| 894.84211k | 131.0834 |
| 947.42105k | 131.0834 |
| 1.00000x | 131.0834 |

y

***** job concluded

نتیجه شبیه سازی برای مقاومت خروجی:

```
*****
***** option summary
*****

runlvl = 3          bypass = 2
1***** HSPICE -- D-2010.03-SP1 32-BIT (May 26 2010) winnt *****
*****

*****part 2 lab 5

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
***** operating point status is all simulation time is 0.

node    =voltage    node    =voltage    node    =voltage

+0:1     = 0.        0:2     = 0.        0:3     = 1.6778
+0:4     = 8.1153    0:5     = 894.1122m 0:6     = 1.6778
+0:7     = 8.1153    0:8     = 894.1122m 0:9     = 0.
+0:10    = 894.1122m 0:100    = 10.0000

**** voltage sources

subckt
element  0:vcc      0:vs      0:vo
volts    10.0000    0.        0.
current  -3.8047m    0.        0.
power    38.0473m    0.        0.

total voltage source power dissipation= 38.0473m watts

**** resistors
```

subckt

| element | 0:r1 | 0:r2 | 0:r3 | 0:r4 | 0:r5 | 0:r6 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| r value | 1.0000k | 470.0000k | 1.0000k | 470.0000 | 470.0000k | 1.0000k |
| v drop | 0. | 8.3222 | 1.8847 | 894.1122m | 8.3222 | 1.8847 |
| current | 0. | 17.7067u | 1.8847m | 1.9024m | 17.7067u | 1.8847m |
| power | 0. | 147.3581u | 3.5519m | 1.7009m | 147.3581u | 3.5519m |

subckt

| element | 0:r7 | 0:r8 |
|---------|-----------|----------|
| r value | 470.0000 | 10.0000k |
| v drop | 894.1122m | 0. |
| current | 1.9024m | 0. |
| power | 1.7009m | 0. |

**** bipolar junction transistors

subckt

| element | 0:q1 | 0:q2 |
|---------|-----------|-----------|
| model | 0:mynpn | 0:mynpn |
| ib | 17.7067u | 17.7067u |
| ic | 1.8847m | 1.8847m |
| vbe | 783.7288m | 783.7288m |
| vce | 7.2212 | 7.2212 |
| vbc | -6.4375 | -6.4375 |
| vs | -8.1153 | -8.1153 |
| power | 13.6234m | 13.6234m |
| betad | 106.4375 | 106.4375 |
| gm | 73.3386m | 73.3386m |
| rpi | 1.4510k | 1.4510k |
| rx | 0. | 0. |
| ro | 56.4757k | 56.4757k |
| cpi | 0. | 0. |
| cmu | 0. | 0. |
| cbx | 0. | 0. |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| ccs | 0. | 0. |
| betaac | 106.4118 | 106.4118 |
| ft | 1.167e+13 | 1.167e+13 |

*****part 2 lab 5

***** ac analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****

x


| freq | ro |
|------------|----------|
| 1.00000k | 999.7685 |
| 53.57895k | 999.6611 |
| 106.15789k | 999.6611 |
| 158.73684k | 999.6611 |
| 211.31579k | 999.6611 |
| 263.89474k | 999.6611 |
| 316.47368k | 999.6611 |
| 369.05263k | 999.6611 |
| 421.63158k | 999.6611 |
| 474.21053k | 999.6611 |
| 526.78947k | 999.6611 |
| 579.36842k | 999.6611 |
| 631.94737k | 999.6611 |
| 684.52632k | 999.6611 |
| 737.10526k | 999.6611 |
| 789.68421k | 999.6611 |
| 842.26316k | 999.6611 |
| 894.84211k | 999.6611 |
| 947.42105k | 999.6611 |
| 1.00000x | 999.6611 |

y

***** job concluded

تغییرات ولتاژ خروجی:

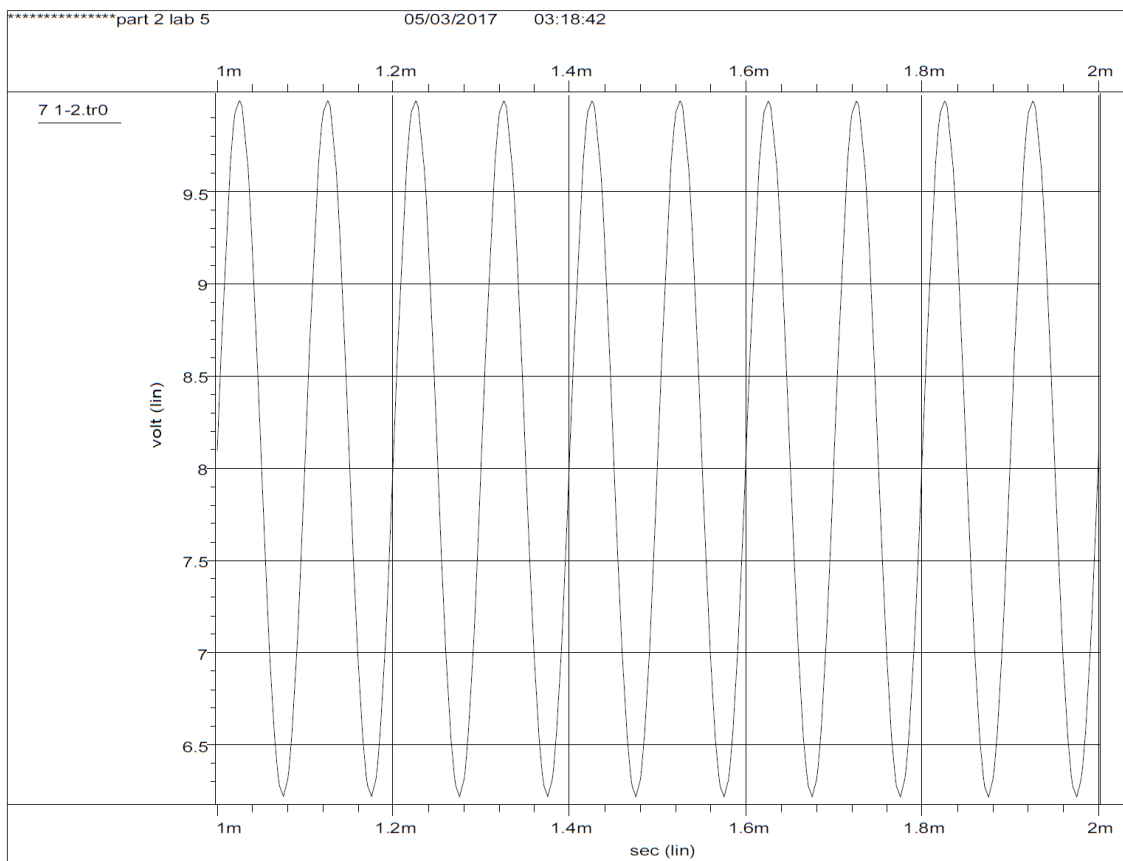به علت وجود مشکل در نشان دادن خود خروجی، خروجی از قبل خازن کوپلاژ گرفته شد و تنها تفاوت در داشتن مقدار آفست است.



printed Wed May 03 2017 03:19:10 by Amin on DESKTOP-1VFM22V

Sandwork Design, Inc. (c) 2000-2007